

# DC to DC Converter Tables

Diego Trapero

## Table of contents

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Non-Isolated DC to DC Converters</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Isolated DC to DC Converters</b>     | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Waveforms</b>                        | <b>8</b> |
| 3.1      | Buck . . . . .                          | 10       |
| 3.2      | Boost . . . . .                         | 12       |
| 3.3      | Buck-Boost . . . . .                    | 13       |
| 3.4      | Forward . . . . .                       | 15       |
| 3.5      | Flyback . . . . .                       | 16       |

# 1 Non-Isolated DC to DC Converters

| What            | Buck   | Boost   | Buck-Boost                     |
|-----------------|--|---|--------------------------------|
| Circuit Diagram |  |   |                                |
| ON Circuit      |  |   |                                |
| OFF Circuit     |  |   |                                |
| $V_o$ CCM       | $V_o = DV_i$   | $V_o = \frac{1}{1-D} V_i$                           | $V_o = \frac{D}{1-D} V_i$      |
| $D$ CCM         | $D = \frac{V_o}{V_i}$  | $D = 1 - \frac{V_i}{V_o}$                           |                                |
| $V_o$ DCM       |  | $V_o = V_i \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4D^2}{k}}}{2}$ | $V_o = \frac{D}{\sqrt{k}} V_i$ |
| $D$ DCM         | $D = \frac{V_o}{V_i} \sqrt{\frac{k}{1 - \frac{V_o}{V_i}}}$                         |   |                                |
| $v_L$           | <b>ON:</b><br>$v_L = V_i - V_o$<br><b>OFF:</b><br>$v_L = -V_o$<br><b>Waveform:</b> |   |                                |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| $i_L$ | <p><b>Mean value:</b></p> $\bar{i}_L = \bar{i}_C + I_o$ $\bar{i}_L = \frac{V_o}{R}$ <p><b>Ripple:</b></p> $\Delta i_L = \frac{(V_i - V_o)DT}{L}$ $\Delta i_L = \frac{V_o(1 - D)T}{L}$ <p><b>Waveform:</b></p> |  |  |
| $i_o$ | $I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{P_o}{V_o} = \sqrt{\frac{P_o}{R}}$  | $I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{P_o}{V_o} = \sqrt{\frac{P_o}{R}}$ | $I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{P_o}{V_o} = \sqrt{\frac{P_o}{R}}$ |
| $v_S$ | <p><b>ON:</b></p> $v_S = 0$ <p><b>OFF:</b></p> $v_S = V_i - 0 = V_i$  |  |  |
| $i_S$ | <p><b>ON:</b></p> $i_S = i_L$ <p><b>OFF:</b></p> $i_S = 0$  |  |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| $v_D$ | <b>ON:</b><br>$v_D = 0 - V_i = -V_i$ <b>OFF:</b><br>$v_D = 0$  |  |  |
| $i_D$ | <b>ON:</b><br>$i_D = 0$ <b>OFF:</b><br>$i_S = i_L$   |  |  |
| $i_C$ | $i_C(t) = i_L(t) - I_o$ $I_1 = +\frac{1}{2}\Delta i_L$ $I_2 = -\frac{1}{2}\Delta i_L$ <b>Waveform:</b> |  |  |

## 2 Isolated DC to DC Converters

| What            | Forward   | Flyback   |
|-----------------|---|---|
| Circuit Diagram |   |   |
| ON Circuit      |   |   |
| OFF Circuit     |   |   |
| $v_o$ CCM       | $V_o = \frac{N_2}{N_1} D V_i$   | $V_o = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{1-D} V_i$   |
| $D$ CCM         | $D = \frac{V_o}{V_i} \frac{N_1}{N_2}$   |   |
| $v_L$           | <p><b>ON:</b></p> $v_L = v_2 - V_o$ $v_L = \frac{N_2}{N_1} v_1 - V_o$ $v_L = \frac{N_2}{N_1} V_i - V_o$ <p><b>OFF:</b></p> $v_L = -V_o$ <p><b>Waveform:</b></p> | <p><b>ON:</b></p> $v_L = V_i$ <p><b>OFF:</b></p> $v_L = v_1$ $v_L = \frac{N_1}{N_2} v_2$ $v_L = -\frac{N_1}{N_2} V_o$ <p><b>Waveform:</b></p> |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| $i_L$    |   |    |
| $v_{LM}$ |   | No |
| $v_3$    | <p><b>ON:</b></p> $v_3 = \frac{N_3}{N_1} v_1$ $v_3 = \frac{N_3}{N_1} V_i$ <p><b>OFF:</b></p> $v_3 = -V_i$ <p><b>Waveform:</b></p> | No |
| $v_S$    |   |    |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| $v_D$ |  |  |
| $i_S$ |  |  |
| $i_D$ |  |  |


### 3 Waveforms

From *Electrónica de Potencia*, Daniel W. Hart.






3.1 Buck

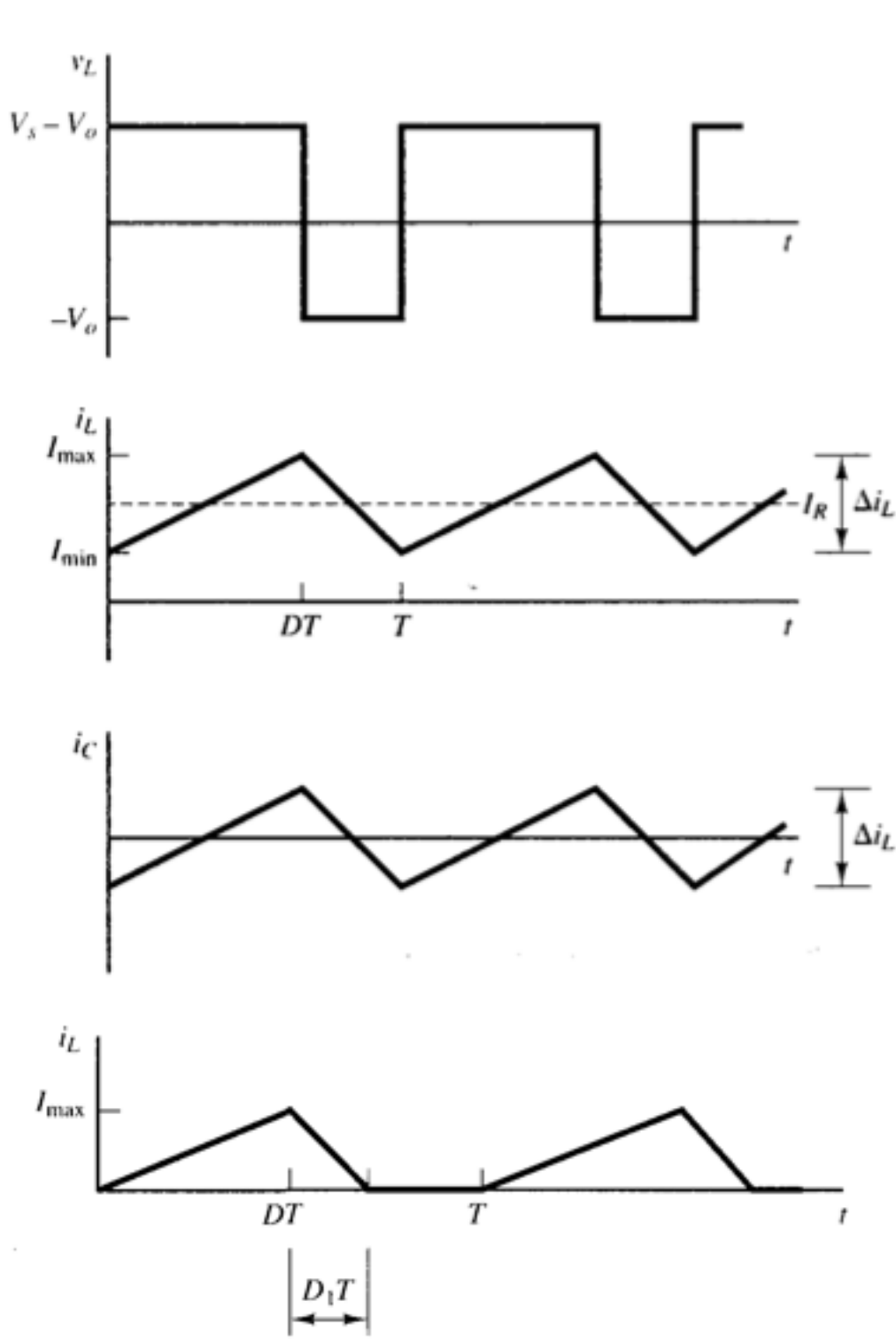


(a)

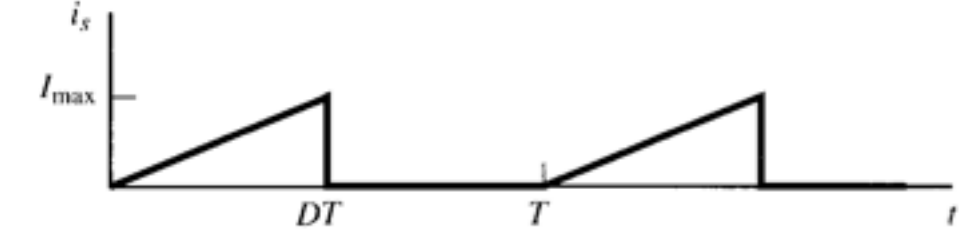


(b)




### 3.2 Boost

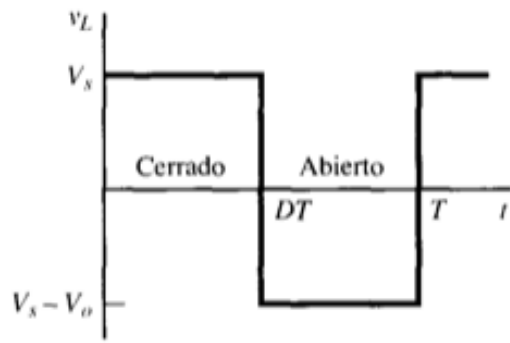


(a)

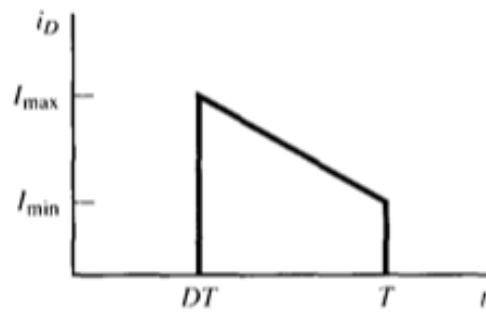


(c)

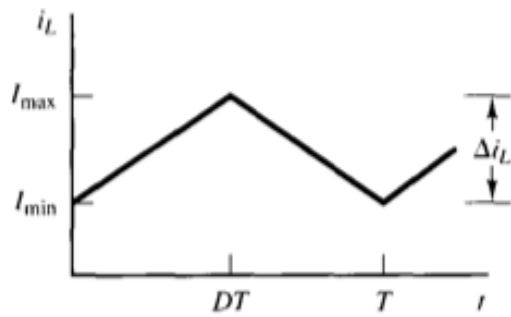


(b)

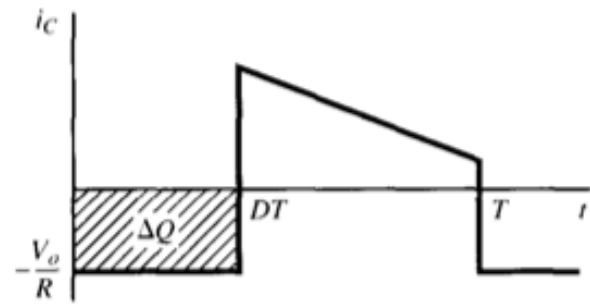


(d)

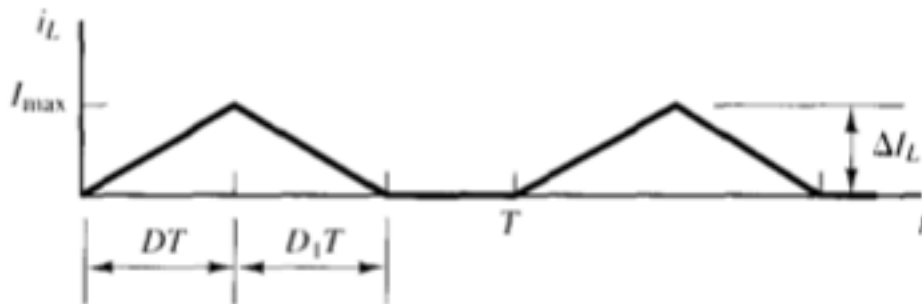





(a)

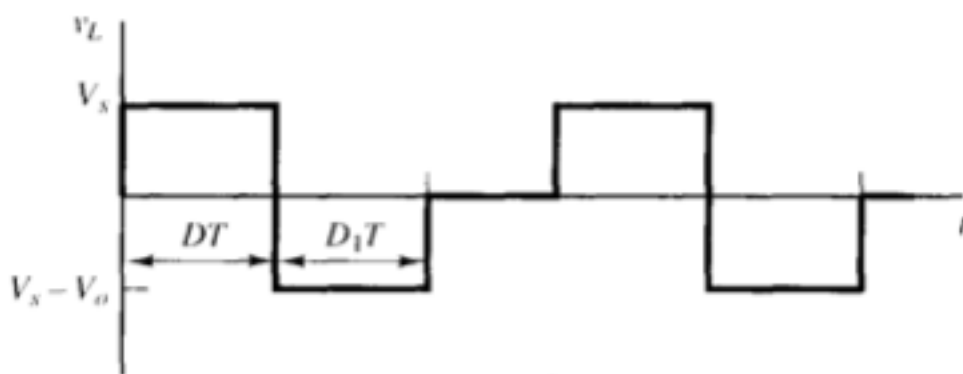


(b)

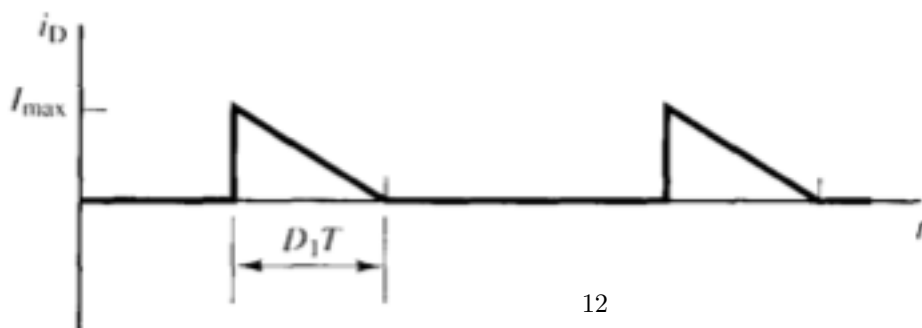

### 3.3 Buck-Boost

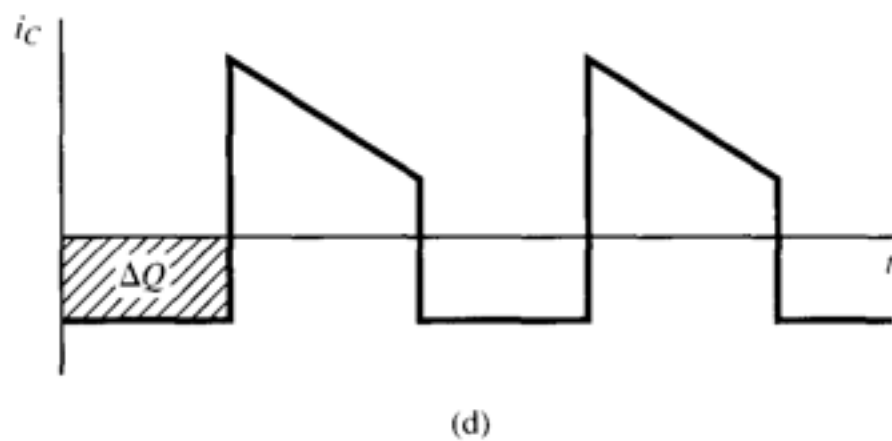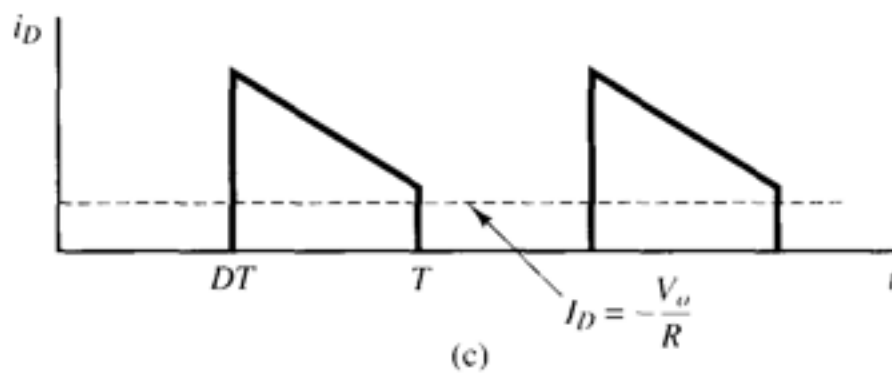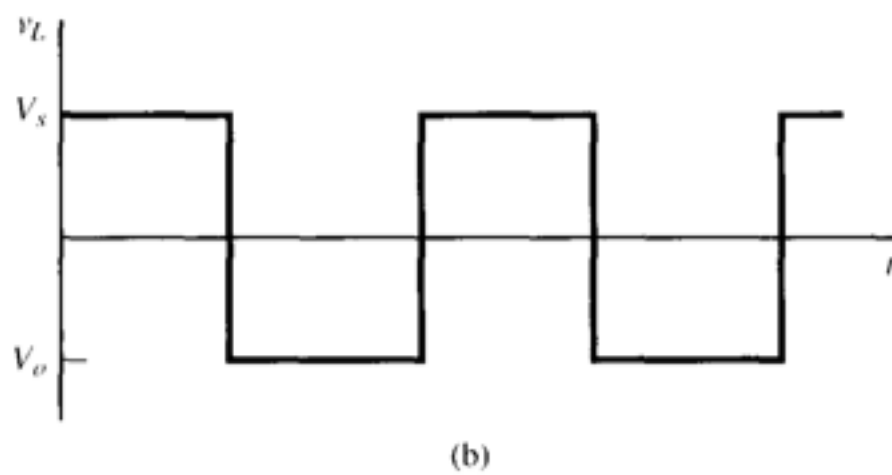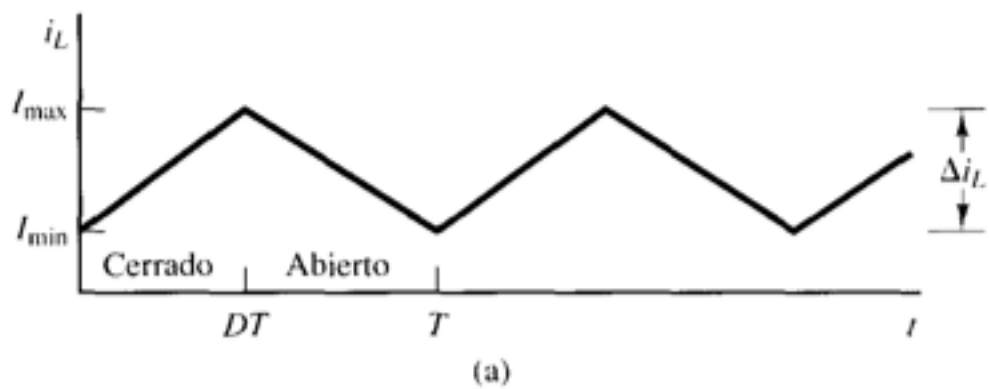

3.4 Forward

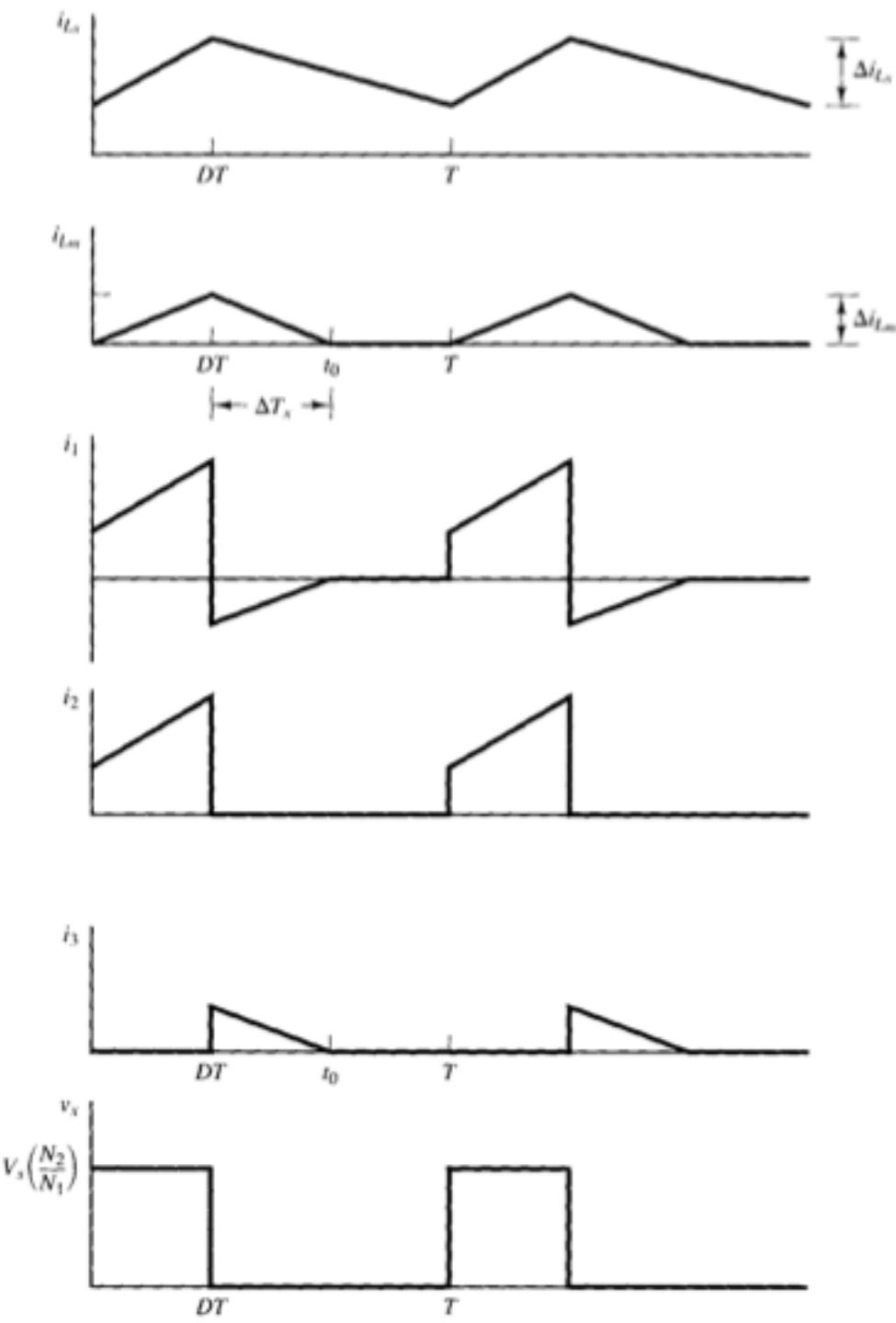

3.5 Flyback



