










DC to DC Converter Tables

Diego Trapero

Table of contents

1	Non-Isolated DC to DC Converters	2
2	Isolated DC to DC Converters	5
3	Waveforms	8
3.1	Buck	10
3.2	Boost	12
3.3	Buck-Boost	13
3.4	Forward	15
3.5	Flyback	16

1 Non-Isolated DC to DC Converters

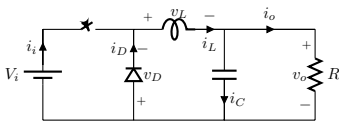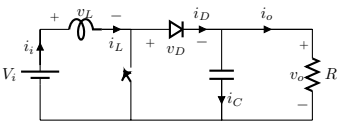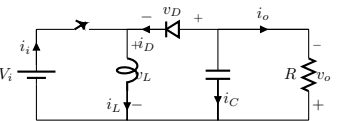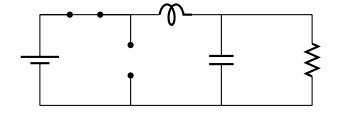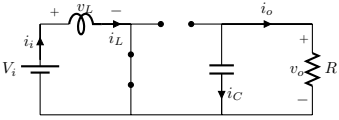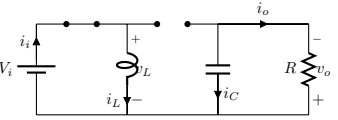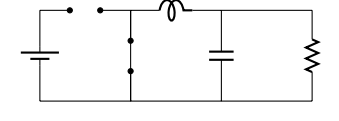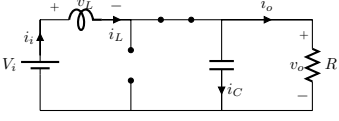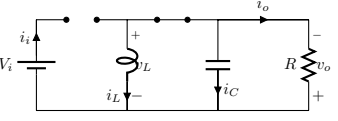What	Buck	Boost	Buck-Boost
Circuit Diagram			
ON Circuit			
OFF Circuit			
V_o CCM	$V_o = DV_i$	$V_o = \frac{1}{1-D} V_i$	$V_o = \frac{D}{1-D} V_i$
D CCM	$D = \frac{V_o}{V_i}$	$D = 1 - \frac{V_i}{V_o}$	
V_o DCM		$V_o = V_i \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4D^2}{k}}}{2}$	$V_o = \frac{D}{\sqrt{k}} V_i$
D DCM	$D = \frac{V_o}{V_i} \sqrt{\frac{k}{1 - \frac{V_o}{V_i}}}$		
v_L	<p>ON:</p> $v_L = V_i - V_o$ <p>OFF:</p> $v_L = -v_o$ <p>Waveform:</p>		

i_L	ON: OFF: Waveform:		
i_o	$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{P_o}{V_o} = \sqrt{\frac{P_o}{R}}$	$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{P_o}{V_o} = \sqrt{\frac{P_o}{R}}$	$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{P_o}{V_o} = \sqrt{\frac{P_o}{R}}$
v_S	ON: OFF: Waveform:		
i_S	ON: OFF: Waveform:		
v_D	ON: OFF: Waveform:		
i_D	ON: OFF: Waveform:		

i_C			
-------	--	--	--

2 Isolated DC to DC Converters


What	Forward	Flyback
Circuit Diagram		
ON Circuit		
OFF Circuit		
v_o CCM	$V_o = \frac{N_2}{N_1} D V_i$	$V_o = \frac{N_2}{N_1} \frac{D}{1-D} V_i$
D CCM	$D = \frac{V_o}{V_i} \frac{N_1}{N_2}$	
v_L	<p>ON:</p> $v_L = v_2 - V_o$ $v_L = \frac{N_2}{N_1} v_1 - V_o$ $v_L = \frac{N_2}{N_1} V_i - V_o$ <p>OFF:</p> $v_L = -V_o$ <p>Waveform:</p>	<p>ON:</p> $v_L = V_i$ <p>OFF:</p> $v_L = v_1$ $v_L = \frac{N_1}{N_2} v_2$ $v_L = -\frac{N_1}{N_2} V_o$ <p>Waveform:</p>

v_D		
i_S		
i_D		


3 Waveforms

From *Electrónica de Potencia*, Daniel W. Hart.

3.1 Buck

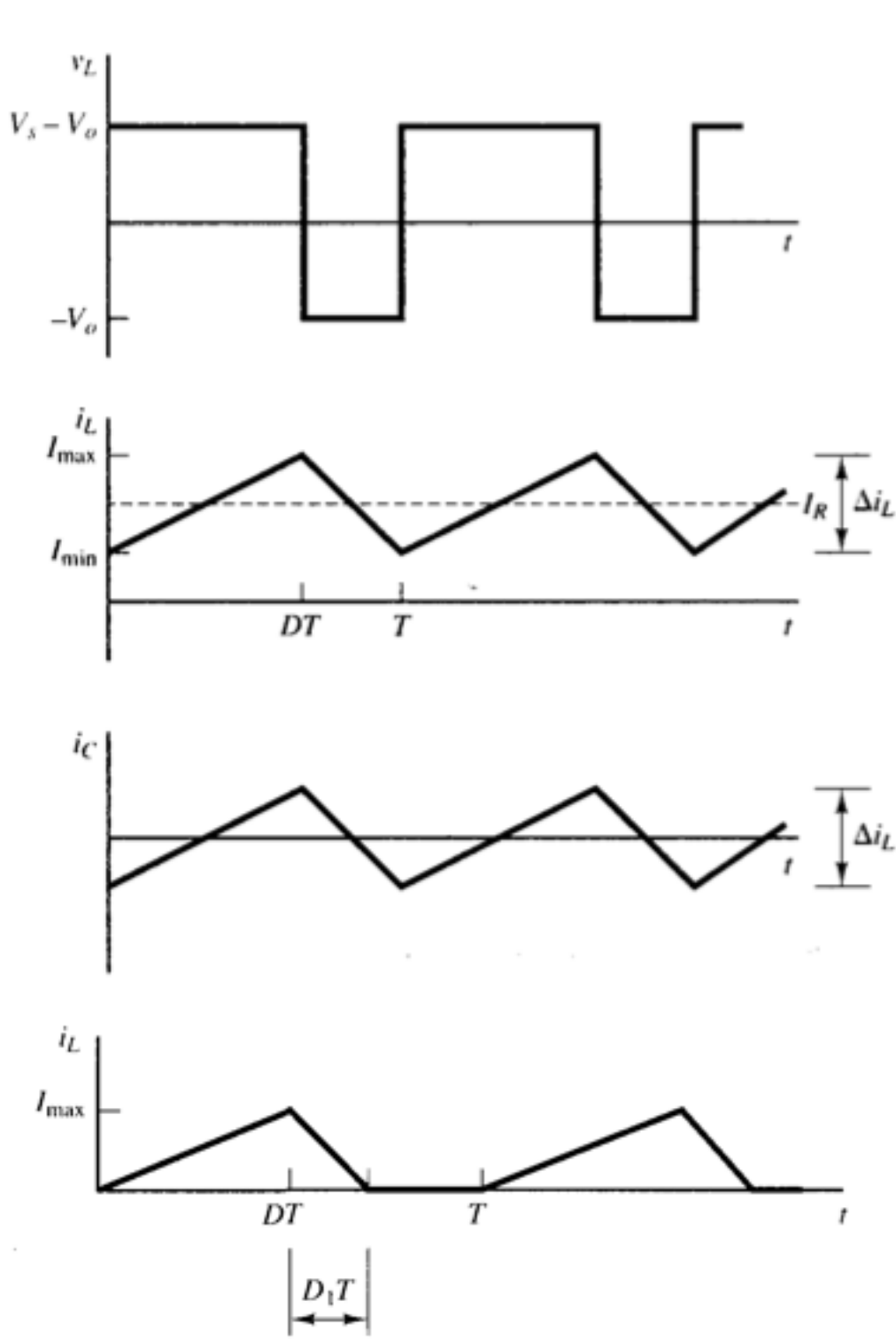


(a)

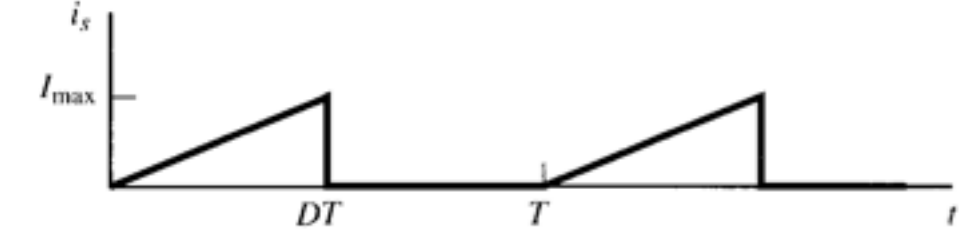


(b)


3.2 Boost

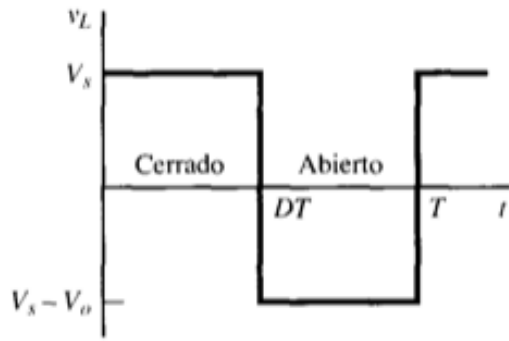


(a)

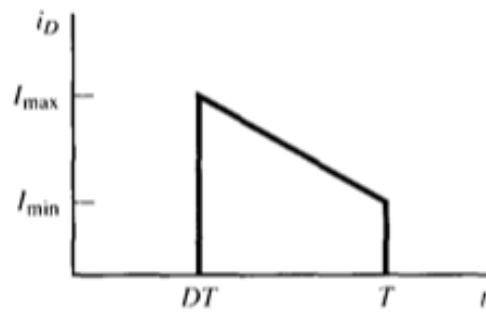


(c)

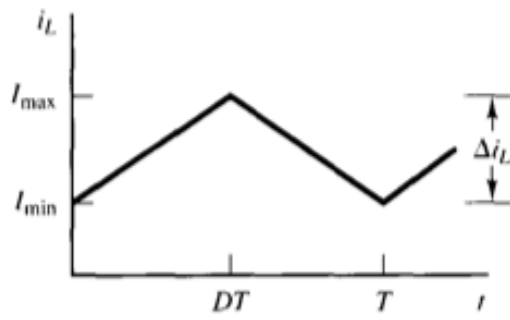


(b)

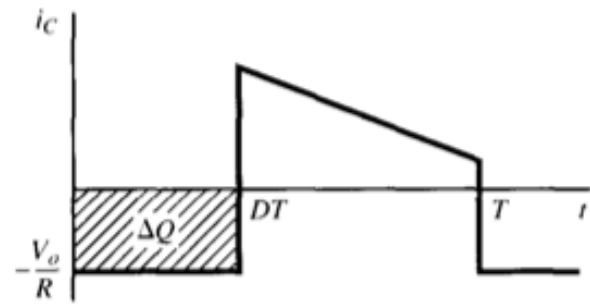


(d)

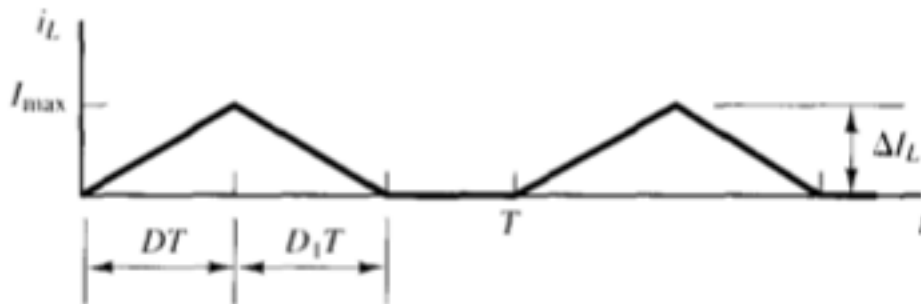





(a)

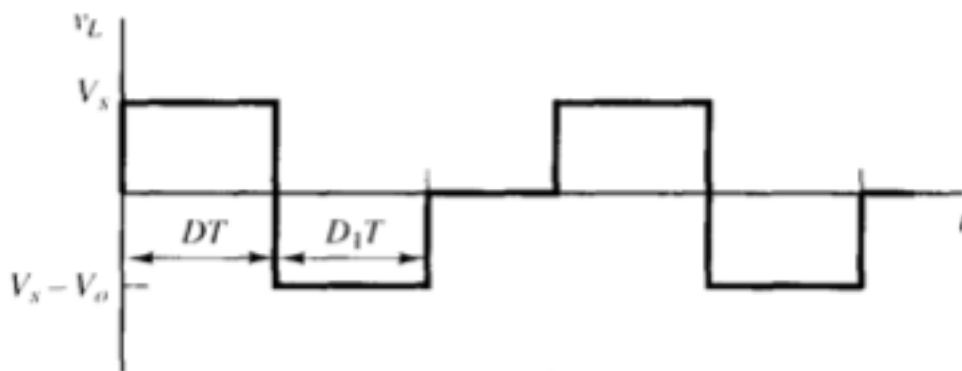


(b)

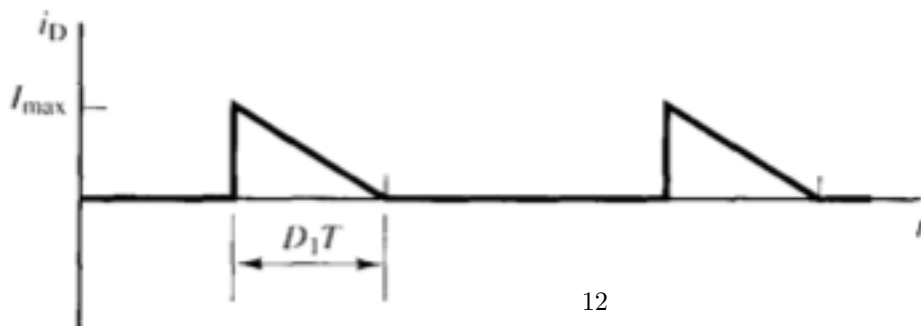

3.3 Buck-Boost

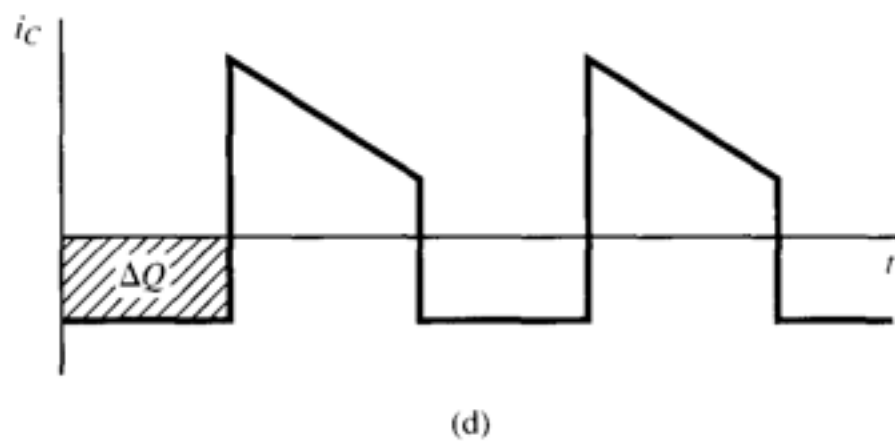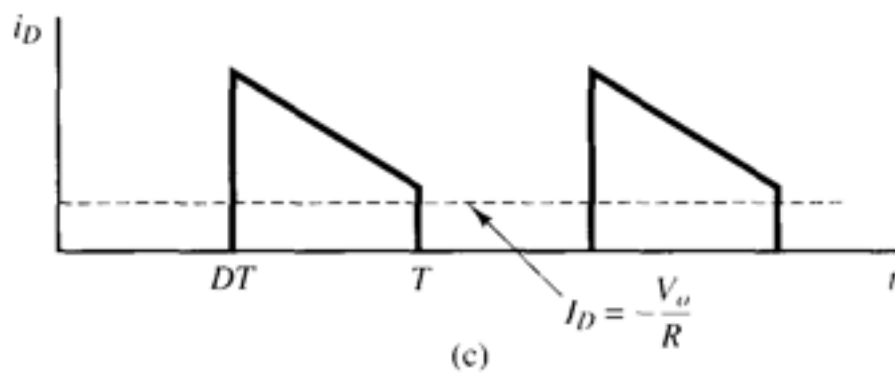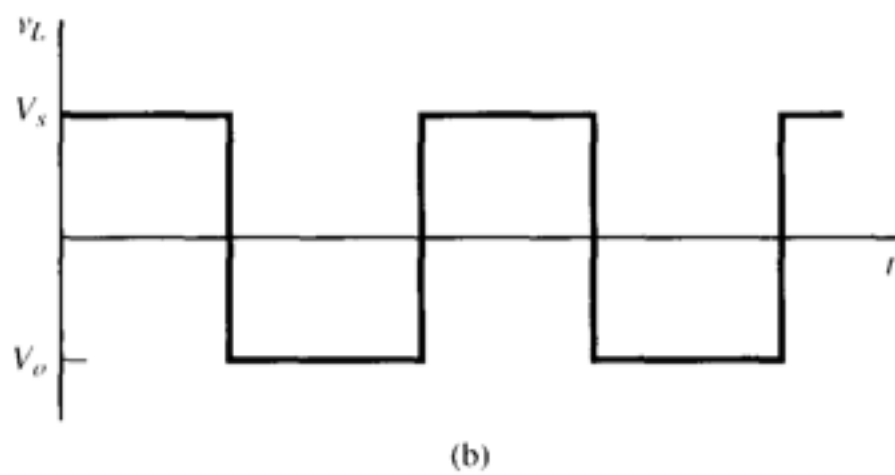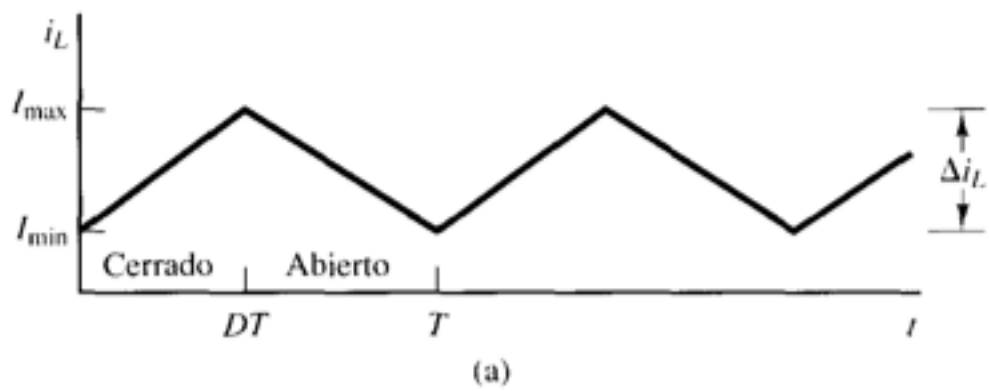

3.4 Forward

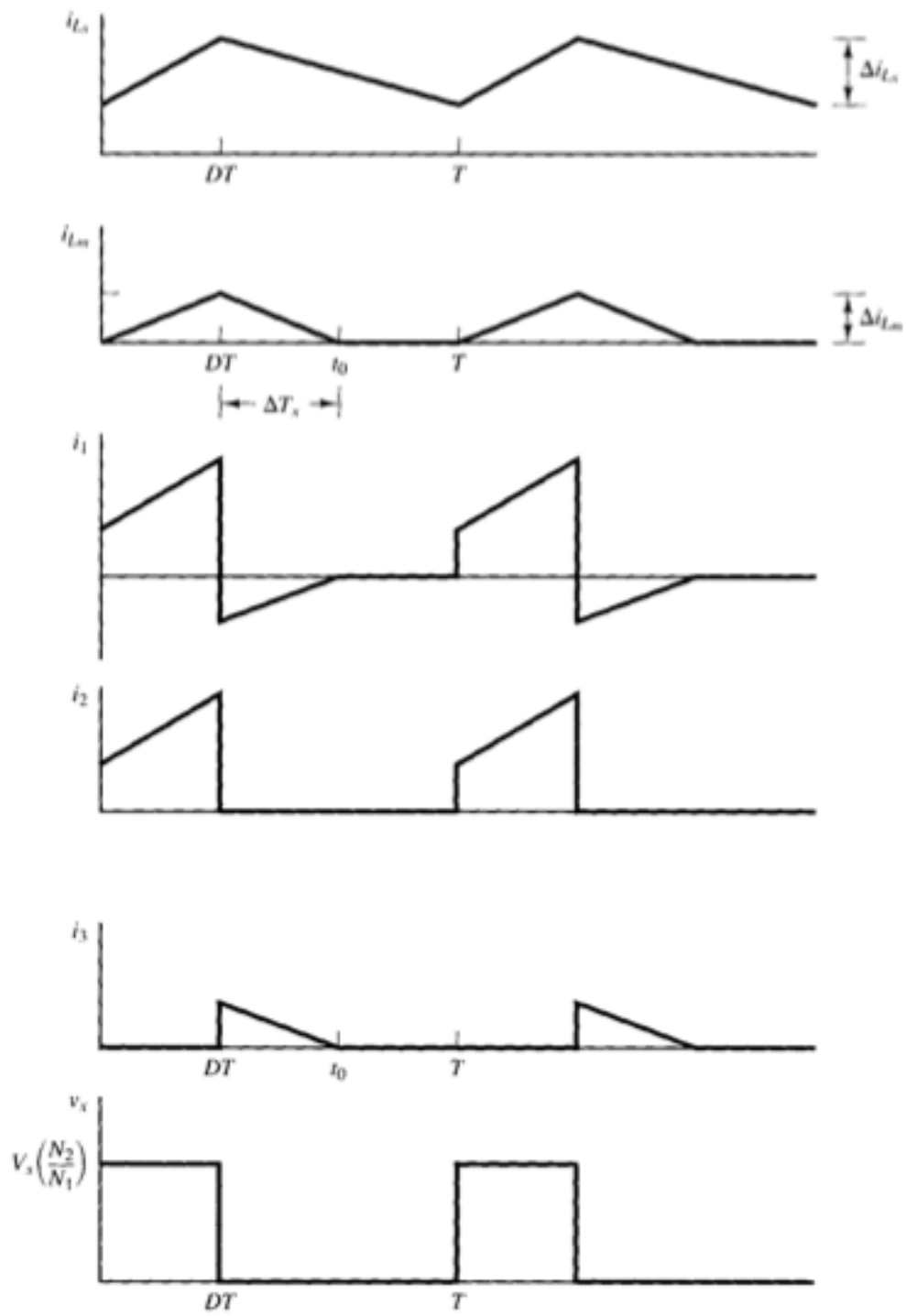

3.5 Flyback

